

实验四：算术逻辑单元的设计

实验时间：2017年11月20日 第十一周 星期一

实验者：16307130194 陈中钰 16级 计算机科学技术学院

座位号：30

指导老师：唐志强

1 实验目的

- 了解并设计 CPU 的核心部件算术逻辑单元 ALU
- 加深对减法运算以及补码的理解
- 熟练并准确设计控制信号
- 熟练加减法、与或非、异或运算

2 实验原理

- 功能控制表

S1	S0	M=0 逻辑运算	M=1 算术运算	
			Cn=0	Cn=1
0	0	$F=\text{not } A$	$A+B$	$A+B+1$
0	1	$F=A \text{ and } B$	$A \cdot B$	$A \cdot B \cdot 1$
1	0	$F=A \text{ or } B$		
1	1	$F=A \text{ xor } B$		

- 逻辑运算：not, and, or, xor 分别对应~, &, |, ^运算
- 加法运算：利用实验三实现的4位超前进位加法器，可以直接求 $A+B+C_n$
- 减法运算：

$$A \cdot B = A + (\sim B) = A + (\sim B + 1) = A + \sim B + \sim C_n$$

$$A \cdot B \cdot 1 = A + (\sim B) \cdot 1 = A + (\sim B + 1) \cdot 1 = A + \sim B + \sim C_n$$

那么同样可以利用上述超前加法器，只需把输入的 B, C_n 取反即可


(注意：当 B 为 0000 时不可以取反，因为 0 没有补码！因此当 B 为 0 时需要特判)

- 条件码

条件码	意义	表达式
OF	溢出	$\text{cout} \wedge c[3]$
ZF	ans 为 0	$\sim(\text{ans}[3] \text{ans}[2] \text{ans}[1] \text{ans}[0])$
CF	产生进位	cout
NF	ans 为负数	$\text{ans}[3]$

其中 $\text{ans}[3:0]$ 为计算结果，cout, $c[3]$ 均为进位

- 器件图

 

3 实验分析

- 由于 `always@0` 语句中不能使用模块，因此可以在 `always@0` 外面使用超前加法器模块，并把加法运算、减法运算的值、进位事先算出来，再在 `always@0` 语句中判决最终的值、进位应该取哪一组结果
- 减法运算，在上述判断的时候，还要判断 B 是否为 0，若 B 为 0，则不能用超前进位加法器模块的计算结果，而需要重新计算

4 实验内容

4.1 Verilog 代码（加减法运算可以直接使用实验三的 4 位超前进位加法器的模块，故在此省略它的实现代码）

```
module ALU(input [3:0] a, input [3:0] b, input cin, input m, input
[1:0] s, output reg [3:0] ans, output reg cout);
    wire [3:0] ans1,ans2;
    wire cout1,cout2;
    carry_look_ahead_adder_4 plus1(a[3:0],b[3:0],cin,ans1[3:0],cout1);
    carry_look_ahead_adder_4 plus2(a[3:0],~b[3:0],~cin,ans2[3:0],cout2);
    always@(a,b,cin,m,s,ans1,ans2,cout1,cout2)
    begin
        if(m)
            begin
                case(s)
                    2'b00: begin ans[3:0]=ans1[3:0]; cout=cout1; end
                    2'b01:
                        begin
                            if(b==4'b0000) begin ans[3:0]=a[3:0]-cin; cout=0; end
                            else begin ans[3:0]=ans2[3:0]; cout=cout2; end
                        end
                    default: begin ans[3:0]=4'b0000; cout=0; end
                endcase
            end
        else

```

```

begin
case(s)
    2'b00:ans[3:0]=~a[3:0];
    2'b01:ans[3:0]=a[3:0]&b[3:0];
    2'b10:ans[3:0]=a[3:0]|b[3:0];
    2'b11:ans[3:0]=a[3:0]^b[3:0];
endcase
cout=0;
end
end
endmodule

```

4.2 操作

- 当 M 为 0 时，可以实现 4 种逻辑运算，当 M 为 1 时，可以实现加减法运算

4.3 改进

- 添加 OF、ZF、CF、NF 共 4 个条件码
- 其中除了 OF 以外均可以直接 assign 赋值

assign ZF=~(ans[0] ans[1] ans[2] ans[3]);

assign CF=cout;

assign NF=ans[3];

- 而 OF 要在超前进位加法器模块中计算，则需要修改实验三中的 4 位超前进位加法器，添加 OF 作为输出，且在该模块时也要加上 OF 作为输出，其中 OF 计算式为 $\text{assign OF}=c[3]^{\wedge}\text{cout};$

```

module carry_look_ahead_adder_4(input [3:0] a, input [3:0] b, input
cin, output [3:0] s, output cout, output OF);
    wire [3:0] g; wire [3:0] p; wire [4:0] c;
    assign g[3:0]=a[3:0]&b[3:0]; assign p[3:0]=a[3:0]^b[3:0];
    assign c[0]=cin;
    assign c[1]=g[0]|p[0]&c[0];
    assign c[2]=g[1]|p[1]&g[0]|p[1]&p[0]&c[0];
    assign c[3]=g[2]|p[2]&g[1]|p[2]&p[1]&g[0]|p[2]&p[1]&p[0]&c[0];
    assign c[4]=g[3]|p[3]&g[2]|p[3]&p[2]&g[1]|p[3]&p[2]&p[1]&g[0]|
    p[3]&p[2]&p[1]&p[0]&c[0];
    assign cout=c[4];
    assign OF=c[3]^cout;
    xor_2 x(p[3:0], c[3:0], s[3:0]);
endmodule

```

5 实验结论

- 能够实现 4 位 ALU 的四种逻辑运算、加法减法运算，并能输出 OF、ZF、NF、CF 共四个条件码

6 实验感想

- 实验的时候，定义变量 cout 时不小心误写为 out，而且没有报错，结果导致算术运算都是错误的，而且完全不知道哪里有 bug，最后仔细查看一次又一次后才最

终找出来并改正

- 大大加深了对补码运算的理解
- 加强了对电路控制的设计能力，当判断分支多了之后，一定要淡定，清楚每个分支的走向和执行条件，才能很好地把握整个电路