

实验七：总线实验

实验时间：2017年12月11日 第十四周 星期一

实验者：16307130194 陈中钰 16级 计算机科学技术学院

座位号：30

指导老师：唐志强

1 实验目的

- 了解并掌握寄存器的原理和设计，加深有时序电路的理解
- 掌握 RAM 的储存功能的实现机制
- 能熟练设计、运用多于1位宽度的多路选择器
- 能理解实验的数据通路，加深模块化的理解，并能熟练进行电路微操作


2 实验原理

2.1 74LS377寄存器：带使能的4位宽 D 触发器

- 输入：输入信号 $D[3:0]$ ，开关输入使能信号 EN ，时钟信号 CLK ；输出：输出信号 $Q[3:0]$ ，并在对应的 LED 上显示
- 状态表

EN	D[i]	Q[i](n)	Q[i](n+1)	操作
0	0	0	0	无变化
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	置数
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

 - 具体实现：当 $EN=0$ 时， Q 不变；当 $EN=1$ 时， $Q \leftarrow D$ 置数
- 逻辑电路图



2.2 RAM (4位)

- 输入：时钟信号 clk ，控制写入信号 wen ，地址 $addr[3:0]$ ，输入数据 $din[3:0]$ ；


- 输出：输出数据 $qout[3:0]$
- 存储机制：模块中定义了 $reg[3:0]ram[0:15]$ ，也就是16个 reg 型的 $ram[3:0]$ 变量，这些变量从0~15编号，而这些编号也就是地址，每个地址对应一个 $ram[3:0]$ 变量，也就是对应一个存储在 RAM 中的值。通过 $SW[4:1]$ 输入二进制地址 $addr[3:0]$ ，值的范围为0000~1111，也就是0~15，恰好与编号一一对应，故 $ram[addr]$ 就是存储在 $addr$ 的4位二进制数
 - 写入：当 wen 控制信号为1，且时钟上升沿到达时，会把 din 中的4位二进制数值写入 $ram[addr]$ ，为同步过程，可以通过 $always@0$ 语句实现
 - 读取：异步向 $qout$ 输出 $ram[addr]$ 的值，并在对应 LED 上显示

2.3 4位宽4-1 MUX

- 输入：选择信号 $s[1:0]$ ，被选择的4个4位宽向量 $i0[3:0]$ ， $i1[3:0]$ ， $i2[3:0]$ ， $i3[3:0]$ ；输出选择出的长度为4的向量 $y[3:0]$
- $s[1:0]=00, 01, 10, 11$ 时分别对应选择数据通路中该器件的 a, b, c, d 输入
- 可以通过 $case0$ 语句，对 $s[1:0]$ 的值进行判断，把对应输入向量赋值给输出向量
- 由于 MUX 是异步的，因此所有输入值都在 $always@0$ 语句的敏感表中，可以用*代替
- 选择表格

控制		输出
$s[1]$	$s[0]$	y
0	0	$i0 / a$
0	1	$i1 / b$
1	0	$i2 / c$
1	1	$i3 / d$

- 逻辑电路图

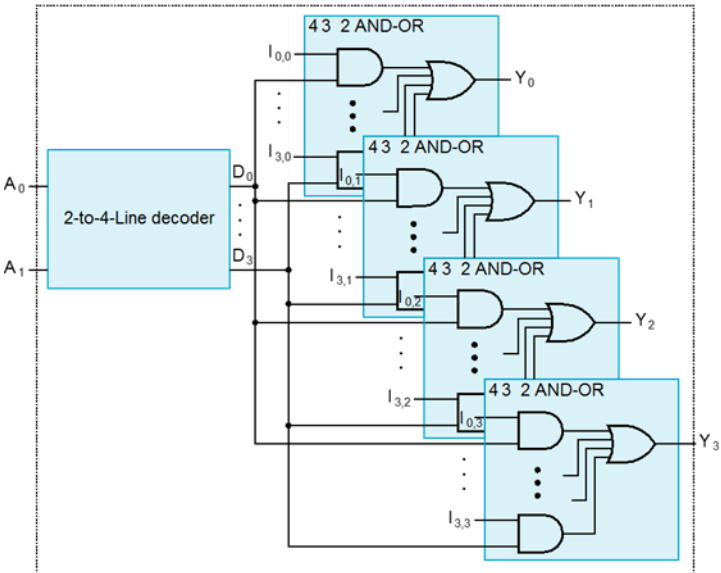

2.4 4位宽2-1 MUX

- 输入：选择信号 s ，被选择的2个4位宽向量 $i0[3:0]$ ， $i1[3:0]$ ；输出被选择的长度为4的向量 $y[3:0]$
- $s=0, 1$ 时分别对应选择数据通路中的该器件的 a, b 输入

- 可以通过 case0 语句，对 s 的值进行判断，把对应输入向量赋值给输出向量
- 由于 MUX 是异步的，因此所有输入值都在 always@0 语句的敏感表中，可以用 * 代替
- 选择表格

控制 s	输出 y
0	i0 / a
1	i1 / b


2.5 时钟分频模块

- 取的是 q[24] 的值，输出时钟信号约为 4Hz

3 实验分析

- U0 为时钟分频模块；U1, U2, U3 为 3 个 4 位宽寄存器；U4 为 RAM；U5 为 4 位宽的 2-1MUX；U6 为 4 位宽的 4-1MUX
- U0 把时钟频率从 100MHz 降低到约 4Hz，并控制 U1~U4
- 2-1 多路复用器 U5 的 SW[11:8] 是唯一的数据输入处，通过调 SW[11:8] 输入 4 位二进制数，通过调节 SW[12] 控制 MUX 选择 a 或 b 输入，并传送给 U1 寄存器
- 通过 SW[7] 使能控制 U1，当 SW[7]=1 时，U1 的值被输入值更新，并输出到 LED[11:8] 以及 4-1MUX 的输入端 a
- 通过调节 U6 的 SW[14:13] 可控制 MUX 选择 a, b, c, d 输入中的一个，并传送给 2-1MUX 的 b 输入、U2、U3、U4 的输入端
- 当 U2 的 SW[6]=1 时 U2 被触发，U2 储存的值被 4-1MUX 传来的值更新，并输出到 LED[3:0] 以及 4-1MUX 的输入端 b
- 当 U3 的 SW[5]=1 时 U3 被触发，U3 储存的值被 4-1MUX 传来的值更新，并输出到 LED[7:4] 以及 4-1MUX 的输入端 c
- 当 U4 的 SW[0]=1 时 U4 的写入被触发，U4 中储存在地址 SW[4:1] 处的值被 4-1MUX 输出值更新，并输出到 LED[15:12] 以及 4-1MUX 的 d 输入端；其他时候，不断输出地址 SW[4:1] 处储存的值到 4-1MUX 的 d 输入端，并在 LED[15:12] 显示

- 逻辑电路图

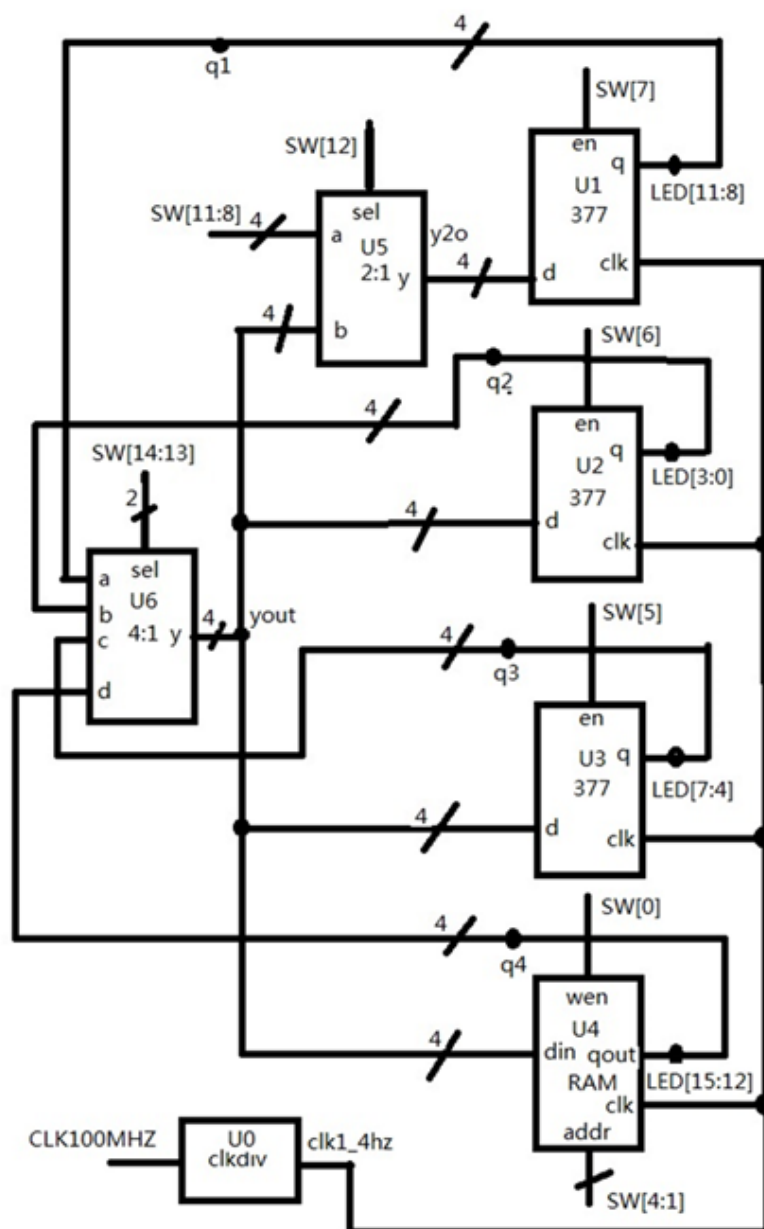

4 实验内容

4.1 设计思想

- 独立实现各个模块
- 把各个模块的输入、输出连接起来

4.2 Verilog 代码

```
module bus(input clk, input [14:0] SW, output [15:0] LED);
    wire myclk;
    wire [3:0] d1;
    wire [3:0] y;
    wire [15:0] light;
    clkdiv U0(clk,myclk);
    register U1(myclk,SW[7],d1[3:0],light[11:8]);
    assign LED[11:8]=light[11:8];
```

```

    register U2(myclk,SW[6],y[3:0],light[3:0]);
    assign LED[3:0]=light[3:0];
    register U3(myclk,SW[5],y[3:0],light[7:4]);
    assign LED[7:4]=light[7:4];
    ram2 U4(myclk,SW[0],SW[4:1],y[3:0],light[15:12]);
    assign LED[15:12]=light[15:12];
    MUX_2_1 U5(SW[12],SW[11:8],y[3:0],d1[3:0]);
    MUX_4_1
U6(SW[14:13],light[11:8],light[3:0],light[7:4],light[15:12],y[3:0]);
endmodule

module register(input myclk, input en, input [3:0] d, output reg [3:0]
q);
    always@(posedge myclk,posedge en)
    begin
        if(en)
            q<=d;
    end
endmodule

module ram2(input clk, input wen, input [3:0] addr, input [3:0] din,
output [3:0] qout);
    reg[3:0]ram[0:15];
    always@(posedge clk)
    if(wen)
        ram[addr]<=din;
    assign qout=ram[addr];
endmodule

module clkdiv(input mclk, output clk1_4hz);
    reg [27:0]q;
    always@(posedge mclk)
        q<=q+1;
    assign clk1_4hz=q[24];
endmodule

module MUX_4_1(input [1:0] s, input [3:0] i0, input [3:0] i1, input
[3:0] i2, input [3:0] i3, output reg [3:0] y);
    always@(*)
    begin
        case(s)
            2'b00:y<=i0;
            2'b01:y<=i1;
            2'b10:y<=i2;

```

```

        2'b11:y<=i3;
    endcase
end
endmodule

module MUX_2_1(input s, input [3:0] i0, input [3:0] i1, output reg
[3:0] y);
    always@(*)
    begin
        case(s)
            1'b0:y<=i0;
            1'b1:y<=i1;
        endcase
    end
endmodule

```

4.3 改进

- 不必使用 light[15:0]来作为 LED[15:0]的中间量，在模块中，LED[15:0]信号可以直接作为输入、输出信号，代码会更简洁

4.4 实验操作（输入1111，0000两个值，分别存在 U2，U3寄存器，并利用 RAM 为中介进行值的交换）

- SW[14:0]=15'b0000000000000000置零
- SW[11:8]=4'b1111，而2-1MUX 的选择控制 SW[12]=0，选择输出的是 a，也就是开关 SW[11:8]输入的值1111，输出到 U1的输入口，使 SW[7]=1触发 U1，LED[11:8]全亮，表示1111存入 U1，SW[7]=0关闭 U1
- 此时 SW[14:13]==2'b00，选择输出的是 a，也就是 U1的输出值1111，并输出到 U2、U3、U4的输入口，使 SW[6]=1触发 U2，LED[3:0]全亮，表示1111存入 U2，关闭 SW[6]
- SW[11:8]=4'b0000，而2-1MUX 的选择控制 SW[12]=0，选择输出的是 a，也就是开关 SW[11:8]输入的值0000，输出到 U1的输入口，SW[7]=1触发 U1，LED[11:8]全暗，表示0000存入 U1，SW[7]=0关闭 U1
- 此时 SW[14:13]==2'b00，选择输出的是 a，也就是 U1的输出值1111，并输出到 U2、U3、U4的输入口，使 SW[5]=1触发 U3，LED[7:4]仍然是暗的，表示0000存入了 U3，关闭 SW[5]
- SW[14:13]=2'b01，使4-1MUX 选择来自 U2输出的 b 输入1111，输出到 y，也就是输出到 U2、U3、U4的输入口
- SW[0]=1触发 U4，而 SW[4:1]为0000，此时把输入值1111写入地址0000处，并输出到 LED[15:12]，全亮，并输出到4-1MUX 的 d 输入端
- SW[14:13]=2'b10，选择来自 U3输出的 c 输入0000，并输出到 y，也就是输出到 U2、U3、U4的输入口，使 SW[6]=1，触发 U2，把0000写入 U2，LED[3:0]全灭，表示0000存入 U2，SW[6]=0关闭 U2
- SW[14:13]=2'b11，选择来自 U4在地址0000储存的值的输出1111，并输出到 y，也就是输出到 U2、U3、U4的输入口，使 SW[5]=1触发 U3，把1111写入 U3，LED[7:4]全亮，表示1111存入 U3，SW[5]=0关闭 U3
- 操作完成

5 实验结论

- 实现了把1111写入 U2, 0000写入 U3, 并利用 RAM 为中介, 交换 U2、U3中的值
- 寄存器具有储存、转移的功能
- RAM 具有储存多个数据的功能

6 实验感想

- 最初疏忽没有把4-1MUX 的 y 输出和 U2、U3的 d 输入连接起来, 导致 SW 改变时 U2、U3完全没有反应, 后来通过仔细检查才发现并更正
- 虽然4位宽的 D 触发器可以使用4个1位宽 D 触发器以及若干与门、或门, 通过分层设计、模块化的思想来实现, 但是这样做反而会复杂化, 更不直观, 且使得 debug 更困难; 4-1MUX、2-1MUX 也是如此。因此需要利用 Verilog 语言的便捷之处, 以简化问题以及代码设计, 以避免粗暴的硬件翻译, 也更直观, 便于 debug
- 要能熟练进行微操作, 则必须要十分清楚各个器件的作用, 了解各个输入、输出, 以及整个数据通路的关系, 并明晰操作流程和效果
- 在较大电路的设计中, 模块化具有很强的优势, 能使得整个电路虽然庞大但是不乱