

实验一：译码器和编码器

实验时间：2017年10月30日 第八周 星期一

实验者：16307130194 陈中钰 16级 计算机科学技术学院

座位号：30

指导老师：唐志强

1 实验目的

- 通过实现计算机系统中最常用的逻辑部件之一的译码器，来熟悉实验操作、设计流程
- 了解并掌握自顶向下的设计流程，通过实现模块化，了解分层设计思想
- 了解译码器原理和作用，并设计、实现译码器，完成对操作码的译码
- 了解编码器的分类、原理和作用，并设计、实现译码器，完成对电平信号的编码
- 了解并掌握 de Morgan's Law

2 实验原理

2.1 74LS138：3-8译码器

- 输入：S[2:0]；输出：Y[7:0]
- 真值表

输入			输出							
S2	S1	S0	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

- K-Map (以 Y0为例)


S0 \ S2S1	00	01	11	10
0		1	1	1
1	1	1	1	1

可得反相 $Y0' = S0'S1'S2'$ ，那么 $Y0 = S0 + S1 + S2$

- bool 代数式

$Y0 = S0 + S1 + S2$	$Y1 = S0' + S1 + S2$	$Y2 = S0 + S1' + S2$	$Y3 = S0' + S1' + S2$
$Y4 = S0 + S1 + S2'$	$Y5 = S0' + S1 + S2'$	$Y6 = S0 + S1' + S2'$	$Y7 = S0' + S1' + S2'$

- 逻辑电路图（带有三个控制开关）

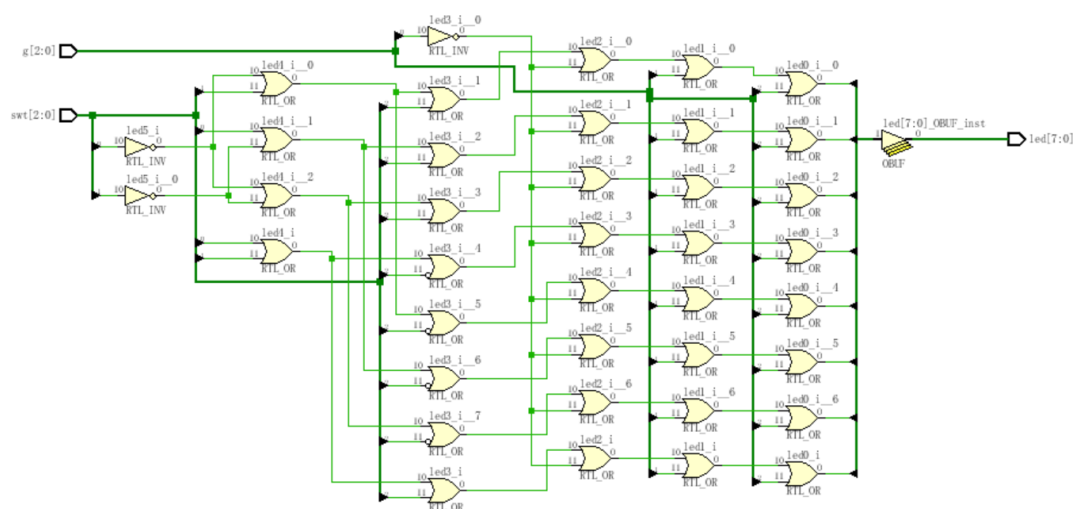


2.2 利用上述3-8译码器和与非门，设计一个4-16译码器

- 采用的是分层设计的思想
- 用3-8译码器构造4-16译码器和用2-4译码器构造3-8译码器原理类似，相比于3-8译码器，多一个 A[3] 输入，共4个输入，若 A[3] 为0，与3-8译码器的输出 D[7:0] 组合，可以有8种输出，当 A[3] 为1时，还能组合出另外8种，一共16种的输出
- 真值表

输入 S				第二个3-8译码器的输出 Y								第一个3-8译码器的输出 Y							
S3	S2	S1	S0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	1								1	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	1									1	1	1	1	1	1	0	1
	0	1	0									1	1	1	1	1	0	1	1
	0	1	1									1	1	1	1	0	1	1	1
	1	0	0									1	1	1	0	1	1	1	1
	1	0	1									1	1	0	1	1	1	1	1
	1	1	0									1	0	1	1	1	1	1	1
	1	1	1									0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1							
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1								
	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1								
	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1								
	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1								
	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1								
	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1								
	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1								

- 逻辑电路图

 

2.3 8-3普通编码器


- 输入：I[7:0]；输出：F[2:0]
- 真值表

输入								输出		
I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	F0	F1	F2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

- bool 代数式（可以直接观察得到）

$F0=I4+I5+I6+I7$	$F1=I2+I3+I6+I7$	$F2=I1+I3+I5+I7$
------------------	------------------	------------------

- 逻辑电路图

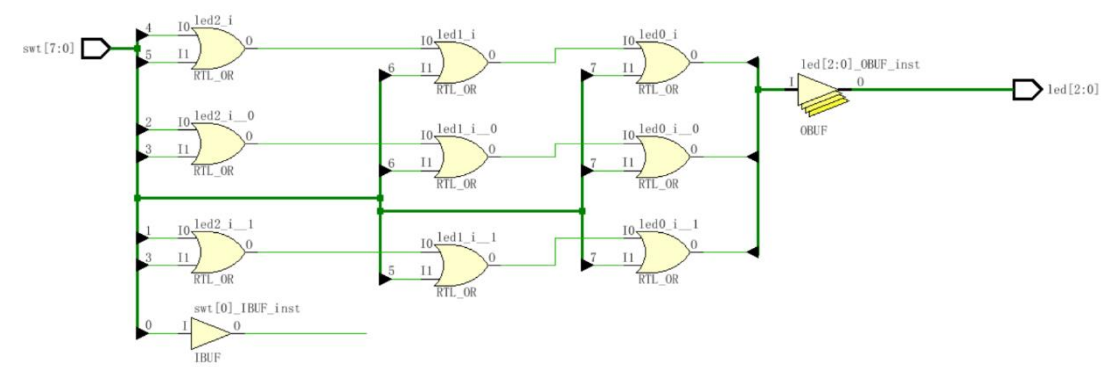


2.4 8-3优先编码器

- 输入：I[7:0]；输出：F[2:0]
- 真值表

输入								输出		
I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	F0	F1	F2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0

0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1
0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0
0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1
0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1

 - 通过 if else 结构可以很好地表达“优先”的效果，而不需要求出 bool 代数式，描述会更为简洁、易懂
- 逻辑电路图



3 实验内容

3.1 74LS138 : 3-8译码器

- 要求加入三个控制信号：G1, G2A, G2B, 当 G1=1, G2A=G2B=0时实现正常编码，否则 Y[7:0]=7'b1111111。那么可以在原来的基础上给 Y 的每一位 OR ($\sim G1 + G2A + G2B$)，当满足条件时这一部分为0，对原结果没影响，否则这一部分为1，Y 每一位结果都是1，为高电平
- 控制信号表

G1G2G2B	$\sim G1 + G2A + G2B$	输出
100	0	不变
其他	1	全1

- Verilog 代码实现

```

module decoder_3_8(input [2:0] swt, input [2:0] g, output [7:0] led);
    assign led[0]=swt[0] | swt[1] | swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[1]=~swt[0] | swt[1] | swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[2]=swt[0] | ~swt[1] | swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[3]=~swt[0] | ~swt[1] | swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[4]=swt[0] | swt[1] | ~swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[5]=~swt[0] | swt[1] | ~swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[6]=swt[0] | ~swt[1] | ~swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
    assign led[7]=~swt[0] | ~swt[1] | ~swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2];
endmodule

```

3.2 利用上述3-8译码器和与非门，设计一个4-16译码器

- 要构造出4-16译码器，则需要2个3-8译码器
- 需要对上述3-8译码器进行改造，添加多一个 swt[3]的输入，作用与使能相似，输入两个3-8译码器的值是相反的，使其中一个正常工作，另一个则全亮，那么可以在原来的基础上给每一个输出 OR swt[3]，那么，swt[3]=1的3-8译码器则输出全亮，而另一个3-8译码器的 swt[3]=0，正常工作，那么所有的16个灯仅1个灯不亮，符合要求

```

module decoder_4_16(input [3:0] swt, input [2:0] g, output [15:0] led);
    decoder_3_8 d1( {swt[3],swt[2:0]}, g[2:0], led[7:0]);
    decoder_3_8 d2( {~swt[3],swt[2:0]}, g[2:0], led[15:8]);
endmodule

```

endmodule

```
module decoder_3_8(input [3:0] swt, input [2:0] g, output [7:0] led);
    assign led[0]=swt[0] | swt[1] | swt[2] | ~g[0] | g[1] | g[2] | swt[3];
    assign led[1]=~swt[0]|swt[1] | swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
    assign led[2]=swt[0]|~swt[1] | swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
    assign led[3]=~swt[0]|~swt[1] | swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
    assign led[4]=swt[0]|swt[1] | ~swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
    assign led[5]=~swt[0]|swt[1] | ~swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
    assign led[6]=swt[0]|~swt[1] | ~swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
    assign led[7]=~swt[0]|~swt[1]| ~swt[2]| ~g[0] | g[1] | g[2]| swt[3];
endmodule
```

3.3 8-3普通编码器

```
module encoder_8_3(input [7:0] swt,output [2:0] led);
    assign led[0]=swt[4]|swt[5]|swt[6]|swt[7];
    assign led[1]=swt[2]|swt[3]|swt[6]|swt[7];
    assign led[2]=swt[1]|swt[3]|swt[5]|swt[7];
endmodule
```

3.4 8-3优先编码器

```
module priority_encoder_8_3(input [7:0] swt, output reg [2:0] led);
    always@(swt)
    begin
        if(swt[7]) led=3'b111; else if(swt[6]) led=3'b110; else if(swt[5])
led=3'b101;
        else if(swt[4]) led=3'b100; else if(swt[3]) led=3'b011; else
if(swt[2]) led=3'b010;
        else if(swt[1]) led=3'b001; else if(swt[0]) led=3'b000; else
led=3'b000;
    end
endmodule
```

4 实验结论

- 实现了带3个控制的3·8译码器
- 使用3·8译码器构造了4·16译码器
- 实现了8·3普通编码器
- 实现了8·3优先编码器

5 实验感想

- 能更熟练地使用 Vivado，对 Verilog 语言更加熟悉了
- 对译码器、编码器的功能和设计更加了解
- 了解了分层设计、模块化的思想，为之后的实验设计打下基础（后续实验会经常用到模块化）